# Tic-Tac-Toe Reloaded — Ein Mikrocontroller-Projekt mit Funkübertragung

Axel Wachtler, Jörg Wunsch, Matthias Vorwerk

{axel,joerg,matthias}@uracoli.de http://uracoli.nongnu.org/clt2012

Das altbekannte Tic-Tac-Toe-Spiel wird in einem ATmega128RFA1-Mikrocontrollerprojekt zu neuem Leben erweckt. Es werden kapazitive und resistive Touch-Sensoren realisiert sowie eine drahtlose Datenübertragung in das Spiel integriert. Hierbei standen ein kostengünstiger und einfacher Aufbau der Hardware sowie eine leicht nachvollziehbare Software-Realisierung im Vordergrund.

## 1 Einführung

Mikrocontroller sind mittlerweile Bestandteil verschiedenster Geräte des täglichen Lebens. Auf dem Markt existiert eine riesige Auswahl dieser interessanten Schaltkreise, angefangen von kleinsten 4-Bit-Varianten (z. B. in Fernbedienungen) über 8-Bit-Controller unterschiedlicher Größe und Komplexität (z. B. für Ladegeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen) bis hin zu leistungsfähigen 32-Bit-Architekturen, die virtuelle Adressräume und Speicherverwaltung zur Verfügung stellen, sodass auf ihnen Multitasking-Betriebssysteme laufen können. Inzwischen sind Mikrocontroller mit integrierter Funkschnittstelle erhältlich. Damit können auch über längere Distanzen Informationen drahtlos übertragen werden. Ein Beispiel dafür ist der Controller ATmega128RFA1 von Atmel.

Das Ziel des Projektes ist es, eine Hardware zu entwickeln, die sowohl ein grundsätzliches Verständnis der Beschaltung dieses interessanten Bauteils als auch den Aufbau und die Funktionsweise der zum Betrieb nötigen Software vermittelt. Ansprechende Interaktionsmöglichkeiten für den Nutzer waren ebenso ausschlaggebend wie niedrige Hardwarekosten, die durch ein minimalistisches Schaltungsdesign erreicht wurden.

Als Anwendungsbeispiel wird das jahrhundertealte Spiel *Tic-Tac-Toe* ("Drei gewinnt") [2] implementiert. Dabei spielen zwei Spieler auf einem 3x3-Spielfeld und belegen abwechselnd ein noch freies Feld mit einem eigenen Symbol (z. B. Kreuz, Kreis). Ziel ist es, als erster eine komplette Zeile, Spalte oder Diagonale mit dem eigenen Symbol zu belegen. In der Mikrocontroller-Realisierung bedient jeder der beiden Spieler ein 3x3-Eingabefeld auf seiner eigenen Platine. Als visuelle Rückmeldung werden jeweils 3x3-zweifarbige LED verwendet, die unter dem Eingabefeld aufleuchten. Derjenige Spieler, welcher als erster eine Zeile, Spalte oder Hauptdiagonale mit "seiner" LED-Farbe belegt hat, gewinnt. Die Spielereingaben werden über eine Funkverbindung zwischen beiden Platinen übertragen.

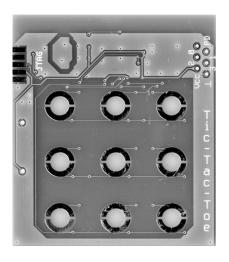


Bild 1: Leiterplattenoberseite mit resistiven Sensorflächen

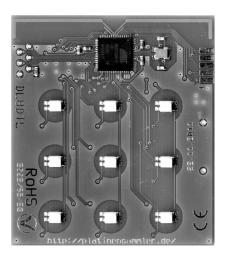


Bild 2: Leiterplattenunterseite mit Mikrocontroller und LED

# 2 Das Herzstück: Der ATmega128RFA1

Als Mikrocontroller wird ein 8-Bit-AVR verwendet, da dieser Typ weit verbreitet ist und auch eine hervorragende Unterstützung durch Open-Source-Entwicklungstools erfährt (avr-gcc, avr-libc, avr-gdb, avrdude). Der für dieses Projekt ausgewählte ATmega128RFA1 [3] ist ein 8-Bit-RISC-Controller mit 128 KiB Flash-Speicher, 4 KiB EEPROM sowie 16 KiB SRAM. Er besitzt zusätzlich eine Funkschnittstelle nach dem *IEEE-802.15.4*-Standard für das 2,4-GHz-ISM-Band, mit der Daten mit 250 kBit/s (Sondermodi bis zu 2 MBit/s) drahtlos übertragen werden können. Weiterhin enthält er einen 6 Bit breiten sowie vier 8 Bit breite Ein-/Ausgabeports, welche für die Ansteuerung der Leuchtdioden sowie der kapazitiven und resistiven Sensorpads eingesetzt werden. Weitere Einzelheiten zum Schaltkreis sind im Datenblatt [3] nachzulesen.

# 3 Verwendete Hardware

Die Hardware besteht aus zwei eigens für diesen Zweck entwickelten, nahezu gleichen Platinen. Jede Platine enthält:

- einen AVR Mikrocontroller ATmega128RFA1 mit IEEE-802.15.4-Funkschnittstelle von Atmel,
- ein 3x3-Touchfeld aus Leiterzügen, wobei eine Platine aus resistiven und die zweite Platine aus kapazitiven Touch-Sensoren besteht,

- 9 Zweifarb-LED, die ebenfalls als 3x3-Matrix auf der Unterseite der Platine angeordnet sind,
- einen Batteriehalter,
- einen 16-MHz-Quarz,
- einige SMD-Kondensatoren,
- verzinnte Anschlusspads für das JTAG-Programmierinterface,
- Anschlusspads zu unbenutzten, digitalen Ein-/Ausgabepins (UART und I<sup>2</sup>C-Interface) für eigene Erweiterungen.

Die gewählte Minimalbeschaltung zeigt zum einen, dass ein derartiger Mikrocontroller, abhängig von den konkreten Anforderungen, mit sehr wenig Außenbeschaltung auskommen kann und erleichtert zum anderen das Verständnis der Schaltung.

Durch die Verwendung von kapazitiven bzw. resistiven Sensoren konnten einerseits Drucktaster eingespart werden, andererseits bietet dies die spannende Herausforderung, Algorithmen zur zuverlässigen Erkennung von Fingerdrücken zu finden, was zusätzlichen Softwareaufwand erfordert. Dieses Verlagern von Hardwareaufwand in die Software ist ein durchaus üblicher und oft gewählter Ansatz.

Bild 1 und Bild 2 zeigen Platinenansichten. Die Sensorflächen befinden sich auf der Platinenoberseite. Die LED auf der Bauteilseite durchscheinen die Leiterplatte und hinterleuchten so die Sensoren.

# 4 Die Schaltung

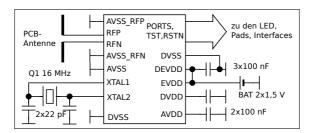


Bild 3: Außenbeschaltung des ATmega128RFA1 (ohne LED/Touchmatrix)

Bild 3 zeigt die Beschaltung des Mikrocontrollers. Neben einem 16-MHz-Quarz und zwei 22-pF-Lastkondensatoren, die mit der internen Oszillatorschaltung die notwendige stabile Frequenzreferenz für die Funkkommunikation liefern, sind lediglich noch fünf Stützkondensatoren für die Versorgungsspannung sowie neun Leuchtdioden zur Anzeige des Spielstandes als externe Bauelemente nötig. Der Mikrocontroller selbst arbeitet mit einem 1-MHz-Takt, der durch einen internen RC-Oszillator mit nachgeschaltetem Teiler bereitgestellt wird.

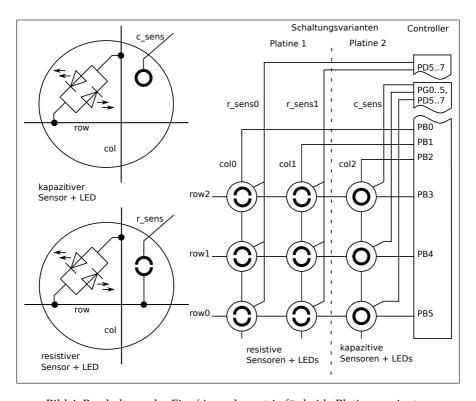


Bild 4: Beschaltung der Ein-/Ausgabematrix für beide Platinenvarianten

Die Antenne wird als PCB-Antenne in Form von Leiterzügen auf der Platine realisiert. Auf das normalerweise in der Grundbeschaltung vorgesehene Filter zur Unterdrückung unerwünschter Oberwellen an den HF-Pins wurde verzichtet. Diese Vereinfachung erfüllt die Forderungen der Norm ETSI EN 300 440-1 (unerwünschte Aussendungen oberhalb 1 GHz maximal 1  $\mu$ W) gerade noch ausreichend; zur Erhöhung des Sicherheitsabstandes ist ein Betrieb mit leicht reduzierter Sendeleistung (-5 dBm) ratsam. Ein Betrieb außerhalb des Geltungsbereiches der europäisch harmonisierten Regelungen ist jedoch mit dieser einfachen Anordnung in der Regel nicht zulässig.

Die Schaltung der LED- und Sensormatrix für beide Platinenvarianten ist in Bild 4 dargestellt. Die Pins 3, 4, 5 von Port B bilden die drei Zeilenleitungen, die Pins 0, 1, 2 die Spaltenleitungen der 3x3-LED-Matrix. Die Leuchtdiodenmodule befinden sich an den Kreuzungspunkten der Zeilen- und Spaltenleitungen. Durch High/Low-Ausgaben an den entsprechenden Bits dieses Ports kann jeweils eine der beiden antiparallel geschalteten unterschiedlich farbigen Leuchtdioden eingeschaltet werden. Aufgrund des geringen maximalen Stroms der Ausgangstreiber im Schaltkreis ist es möglich, auf die ansonsten notwendigen Vorwiderstände zu verzichten.

Für die Touch-Sensoren wurden zwei unterschiedliche Ansätze gewählt, um die Workshop-Teilnehmer mit verschiedenen Realisierungsvarianten für ein gegebenes Problem bekannt zu machen.

Die kapazitiven Sensoren wurden als Leiterzüge in Form von breitrandigen Kreisen realisiert, um einerseits eine möglichst große Kapazitätsfläche zu erreichen und andererseits ein Durchscheinen der auf der Gegenseite angeordneten LED zu gewährleisten. Alle neun Sensorflächen werden separat an die Pins 5, 6, 7 (Port D) und 0-5 (Port G) geführt.

Im Gegensatz zu den kapazitiven Sensoren werden für den resistiven Ansatz zwei Leitungen pro Sensor benötigt. Um das Platinendesign einfach zu halten und die Zahl der notwendigen Ein-/Ausgabeports zu beschränken, werden die 3x3-Sensoren ebenfalls matrixförmig durch Zeilen- und Spaltenleitungen angesteuert, wobei die Sensoren an den Kreuzungspunkten angeordnet sind. Als Zeilenleitungen werden die für die LED-Ansteuerung verwendeten Leitungen mit genutzt (Pins 3, 4, 5 von Port B); die Spaltenleitungen werden mit den Pins 5, 6, 7 von Port D verbunden.

Die kompletten Schaltungsunterlagen sind auf der Projektwebseite zu finden.

# Die kapazitiven Touch-Sensoren

Die Wirkungsweise der kapazitiven Sensoren wird in Bild 5 gezeigt. Vor Beginn eines Abfragevorgangs ( $t < t_0$ ) ist der Schalter  $S_d$  geschlossen. Die Kapazität  $C_{in} = C_{pin} + C_{pad}$ , die sämtliche gegen Masse wirkenden Kapazitäten zusammenfasst, ist entladen, und an der Leitung c\_sens liegt eine Spannung von 0 Volt an.

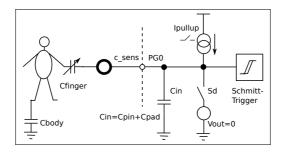


Bild 5: Wirkungsprinzip kapazitiver Sensor

Zu Beginn der Messung bei  $t=t_0$  wird  $S_d$  geöffnet (Abschalten des Ausgangstreibers) und ein Pullup-Strom  $I_{pullup}$  beginnt, die Kapazität aufzuladen. Wegen I=Cdu/dt ist der messbare Spannungsanstieg je Zeiteinheit am Pin durch die Kapazität bestimmt. Die Zeit  $t'-t_0$  bis zum Schalten des Schmitt-Triggers ist somit ein Maß für die Gesamtkapazität am Pin.

Bei Berührung des Sensors wird eine weitere Kapazität  $\frac{1}{(1/C_{finger}+1/C_{body})}$  parallel

zu  $C_{in}$  wirksam, was in einer längeren Aufladezeitdauer  $t'' - t_0$  resultiert. Für die Erkennung einer Berührung wird in der Software eine Zeit  $t_{sample}$  mit  $t' < t_{sample} < t''$  als Entscheidungskriterium genutzt.

Entscheidend für die sichere Erkennung einer Berührung des Sensors ist  $t'' \gg t'$  und somit eine möglichst große Kapazitätsänderung.

 $C_{body}$  ist wegen  $C \sim A/d$  aufgrund der Körperoberfläche hinreichend groß. Eine hohe Kapazität  $C_{finger}$  wird erreicht, indem der direkt auf die Kapazitätsflächen aufgebrachte Lötstopplack mit einer Dicke von wenigen  $10~\mu m$  ein sehr dünnes Dielektrikum zwischen Finger und Sensorfläche bildet. Durch diese Anordnung kann die gewünschte hohe Kapazitätsänderung erreicht werden.

Es ist zu beachten, dass  $I_{pullup}$  stark betriebsspannungsabhängig ist  $(5...30~\mu\text{A})$ . Wegen  $du/dt = I_{pullup}/C_{total}$  muss die relative Kapazitätsänderung im Berührungsfall deutlich größer als die zu erwartende relative Variation des Pullup-Stroms sein, um dennoch eine sichere Berührungserkennung gewährleisten zu können. Gegebenenfalls sind Kalibriermessungen denkbar, die eine Anpassung von  $t_{sample}$  in Abhängigkeit der gemessenen Versorgungsspannung  $V_{cc}$  und der Zeit t' zur Folge haben. Für die derzeitige Software-Realisierung ist dies nicht vorgesehen.

#### Die resistiven Touch-Sensoren

Das Funktionsprinzip der resistiven Sensoren ist in Bild 6 dargestellt.

Die beiden Sensorkontakte werden durch den symbolischen Widerstand  $R_{finger}$  nachgebildet. Dessen Widerstandswert kann, wenn beide Kontakte durch einen Finger berührt werden, abhängig von mehreren Faktoren (Hautfeuchte, Druckstärke, ...) stark variieren und liegt zum Teil im zweistelligen Megaohm-Bereich. In der Kapazität  $C_{in} = C_{pin} + C_{pad}$  werden alle parasitären Eingangskapazitäten der Leitung  $\mathbf{r}_{-}$ sens zusammengefasst. Eine weitere parasitäre Kapazität  $C_{par}$  parallel zu den beiden Sensorkontakten bildet mit  $C_{in}$  einen kapazitiven Spannungsteiler. Da  $C_{par} \ll C_{in}$  gilt, wird im Einschaltmoment  $t=t_0$  die Schaltschwelle des Triggers nicht erreicht. Im folgenden wird  $C_{par}$  nicht weiter betrachtet.

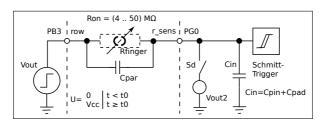


Bild 6: Wirkungsprinzip resistiver Sensor

Vor Beginn der Messung bei  $t < t_0$  beträgt die Ausgangsspannung des treibenden Ausgangspins (Leitung row) 0 Volt. Die Leitung r\_sens ist ebenfalls als Ausgang und

auf 0 Volt geschaltet ( $S_d$  geschlossen).  $C_{par}$  und  $C_{pin} + C_{pad}$  sind entladen.

Zu Beginn der Messung ( $t=t_0$ ) wird  $S_d$  geöffnet und das Sense-Pin (PG0 in Bild 6) wird als Eingang betrieben. Gleichzeitig wird die Zeilenleitung row auf  $V_{cc}$  geschaltet (Ausgangspegel High). In Abhängigkeit von  $R_{finger}$  wird nun  $C_{in}$  auf die Spannung  $U(t-t_0)=V_{cc}(1-e^{-(t-t_0)/\tau})$  mit  $\tau=R_{finger}C_{in}$  aufgeladen. Bei Erreichen der Schaltschwelle des Schmitt-Triggers nach der Zeit  $t'-t_0$  schaltet das entsprechende Eingangsbit auf 1.

Für angenommene Werte  $R_{finger}=50\,\mathrm{M}\Omega$  und  $C_{in}\approx20\,\mathrm{pF}$  wird die Schaltschwelle  $V_{cc}/2$  nach  $t'-t_0=\tau\ln2=0$ , 69 ms erreicht. Für  $R_{finger}=1\,\mathrm{M}\Omega$  (minimaler Überbrückungswiderstand durch den Finger) ergibt sich eine Zeit von  $t'-t_0=13$ , 86 us. Eine sichere Erkennung erfordert mithin u. U. eine relativ lange Messzeit.

# 5 Software-Realisierung

Die Software wird in der Programmiersprache C geschrieben. Ein wichtiger Bestandteil sind die Routinen zur Abfrage der Touch-Sensoren. Die zeitlich exakte Messung der kurzen Aufladezeit der kapazitiven Sensoren wird durch 16-faches sequenzielles Einlesen der Input-Port-Information realisiert und erfordert die Verwendung von Inline-Assembler-Code.

Da die Leuchtdioden matrixförmig verschaltet sind, ist eine zeilenweise, zeitmultiplexe Ansteuerung notwendig. Diese und die zyklische Abfrage der Berührungssensoren werden in einer Interruptroutine ausgeführt, die per Timer gestartet wird.

Die Datenübertragung zwischen den beiden Knoten erfolgt über die eingebaute Funkschnittstelle des ATmega128RFA1, um beiden Spielern den aktuellen Spielstand synchron anzeigen zu können. Die Ansteuerung der integrierten Sende- und Empfangsbaugruppen erfordert prinzipiell einen nicht unerheblichen Softwareaufwand, der den Rahmen dieses Projektes bei Weitem sprengen würde.

Mit dem µracoli-Projekt [1] existiert für diesen und verwandte Schaltkreise von Atmel eine freie Softwarebibliothek, die die Low-Level-Ansteuerung der Funkbaugruppen dieser Schaltkreise übernimmt und High-Level-Funktionen radio\_send\_frame() und usr\_radio\_receive\_frame() zur Übertragung kompletter Datensätze zur Verfügung stellt.

Die vollständige Software zu diesem Projekt steht unter einer modifizierten BSD-Lizenz und ist auf der zugehörigen Webseite [1] zu finden.

## 6 Übersetzen und Inbetriebnahme

Zum Entwickeln, Übersetzen und Programmieren der Controller wurde die AVR-Toolchain für Linux verwendet, bestehend aus dem GCC-Compiler avr-gcc, dem Linker aus den GNU binutils und der avr-libc. Der Programmieradapter wird mit dem Programm avrdude angesteuert. Beispiele für integrierte Entwicklungsumgebungen,

die ebenso genutzt werden können (und dann teilweise oder vollständig auf der genannten Toolchain aufsetzen), sind das AVR Studio [4] (nur für Windows), Eclipse oder Code::Blocks.

Zur Programmierung der Mikrocontroller können die AVR-Dragon-Boards von Atmel zum Einsatz kommen. Deren mitgeliefertes Kabel wird mit einem Zwischenadapter verbunden, welcher direkt auf die vorgesehenen verzinnten JTAG-Anschlussfahnen der Platinen gesteckt wird.

Neben der Programmierung ist es auch möglich, über das JTAG-Interface *On Chip Debugging* durchzuführen. Hierzu stellt das Tool avarice eine Verbindung zwischen dem Schaltkreis und dem avr-gdb (Debugger) her, sodass schrittweise Programmabarbeitung und die Abfrage interner Register möglich ist.

#### 7 Ausblick

Die entwickelten Platinen ermöglichen es, erste Hardware- und Programmiererfahrungen mit AVR-Mikrocontrollern zu sammeln. Da die Platinen neben neun zweifarbigen LED und neun Eingabefeldern auch die Möglichkeit der Funkkommunikation nach dem  $\it IEEE-802.15.4$ -Standard bieten, sind eine Vielzahl anderer Einsatzmöglichkeiten denkbar. Die realisierte Version des Tic-Tac-Toe-Spiels soll lediglich als Anregung dienen und Lust auf eigene Experimente machen. Über Anregungen, Fragen und aktive Hilfe freut sich das  $\it \mu$ racoli-Team.

# Literatur

- [1] µracoli The Micro Controller Radio Communication Library. Homepage http://uracoli.nongnu.org
- [2] Tic Tac Toe. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Tic\_Tac\_Toe
- [3] ATmega128RFA1 Herstellerinformationen http://www.atmel.com/dyn/products/product\_card.asp?part\_id=4692
- [4] Atmel AVR Studio. Produktseite http://www.atmel.com/avrstudio
- [5] A. Wachtler, J. Wunsch, M. Vorwerk, Drahtlose Sensordatenerfassung und -verarbeitung mit Linux. Tagungsband Chemnitzer Linuxtage 2011. Chemnitz 2011. 13-20